



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 2

Название: Исследование мультиплексоров

Дисциплина: Схемотехника

Студент

ИУ6-52Б

(Группа)

(Подпись, дата)

С.В. Астахов

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Т.А. Ким

(И.О. Фамилия)

Москва, 2021

Цель работы: изучение принципов построения, практического применения и экспериментального исследования мультиплексоров.

Вариант 14:

Комбинация сигналов: 10100101

ФАЛ: 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12

Ход работы.

1. Исследование ИС ADG408 или ADG508 (рис.6) в качестве коммутатора MUX 8 – 1 цифровых сигналов:

а) на информационные входы D0 ...D7 мультиплексора подать комбинацию сигналов, заданную преподавателем из табл. 2. Логические уровни 0 и 1 задавать источниками напряжения $U=5\text{ В}$ и 0 В (общая);

б) на адресные входы A2, A1, A0 подать сигналы Q3, Q2, Q1 соответственно с выходов 4-разрядного двоичного счетчика (младший разряд – Q0). На вход счетчика подать импульсы генератора с частотой 500 кГц.

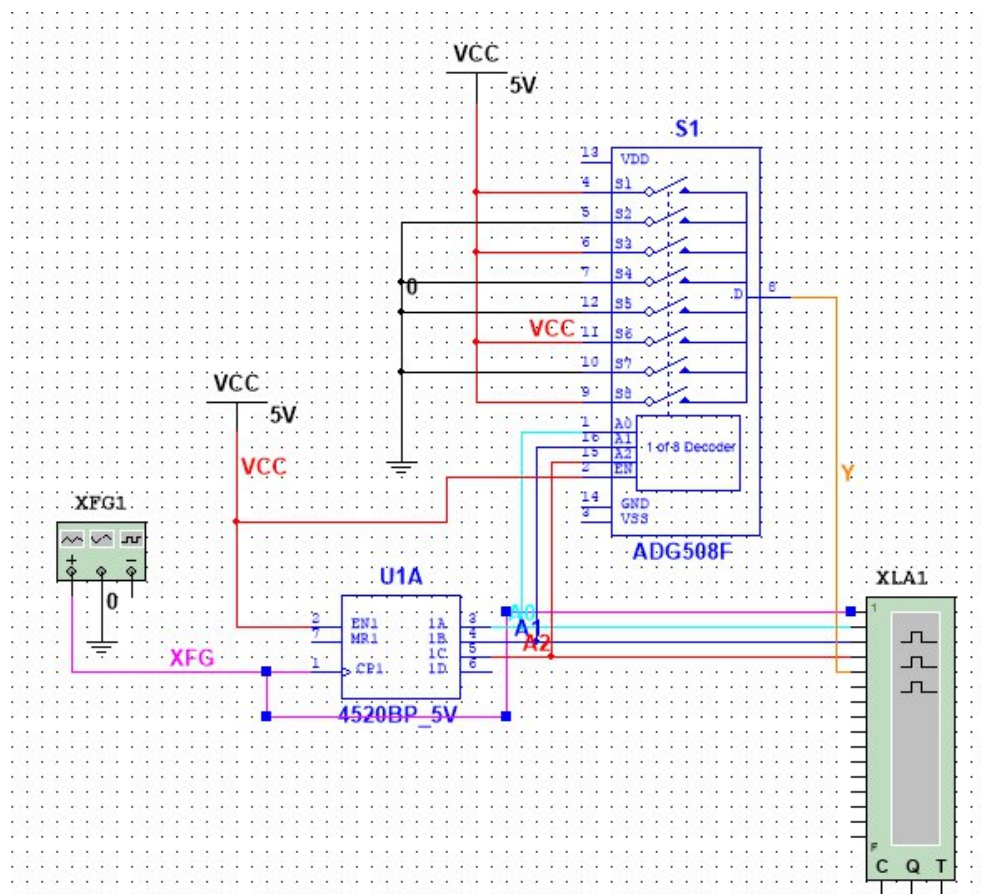


Рисунок 1 - исследование мультиплексора ADG508

в) снять временную диаграмму сигналов при $EN=1$ и провести ее анализ. Наблюдение сигналов выполнить на логическом анализаторе.



Рисунок 2 - временная диаграмма сигналов в схеме

2. Исследование ИС ADG408 или ADG508 (рис.6) в качестве коммутатора MUX 8 – 1 аналоговых сигналов:

- а) на информационные входы D0 ...D7 мультиплексора подать дискретные уровни напряжений с источников напряжения UCC (приложение Multisim): 0 В; 0.7 В; 1.4 В; 2.1 В; 2.8 В; 3.5 В; 4.2 В; 5.0 В;
- б) на адресные входы A2, A1, A0 подать сигналы Q3, Q2, Q1 соответственно с выходов 4-разрядного двоичного счетчика (младший разряд – Q0). На вход счетчика подать импульсы генератора с частотой 500 кГц;

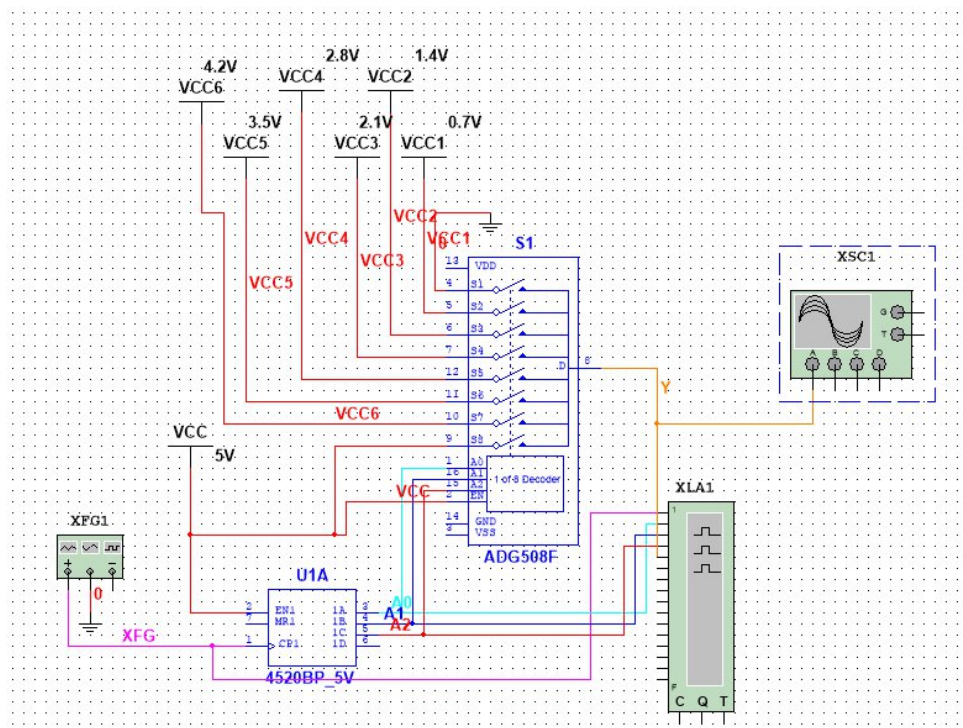


Рисунок 3 - использования мультиплексора в качестве коммутатора аналоговых сигналов

в) снять временную диаграмму сигналов при $EN=1$ и провести ее анализ. Наблюдение сигналов выполнить на логическом анализаторе, выходного сигнала мультимплексора – на логическом анализаторе и осциллографе. Совместить развертки сигналов, регистрируемых логическим анализатором и осциллографом.

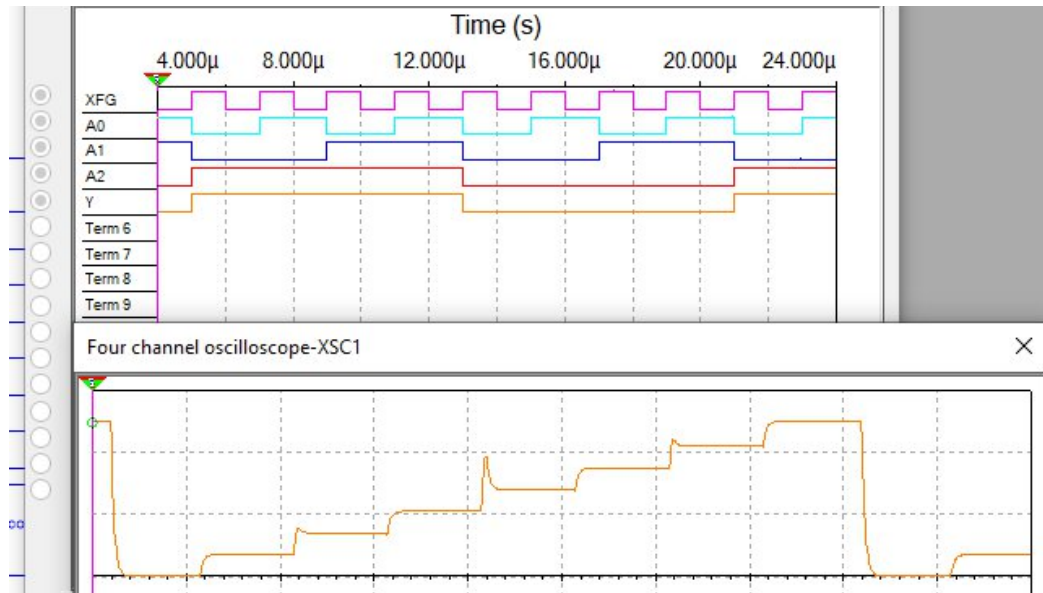


Рисунок 4 - временные диаграммы сигналов на логическом анализаторе и осциллографе

Как видно на показаниях осциллографа, при переключении мультимплексора сигнал искажается помехами. Для их устранения установим на выходе простейший ФНЧ на основе конденсатора.

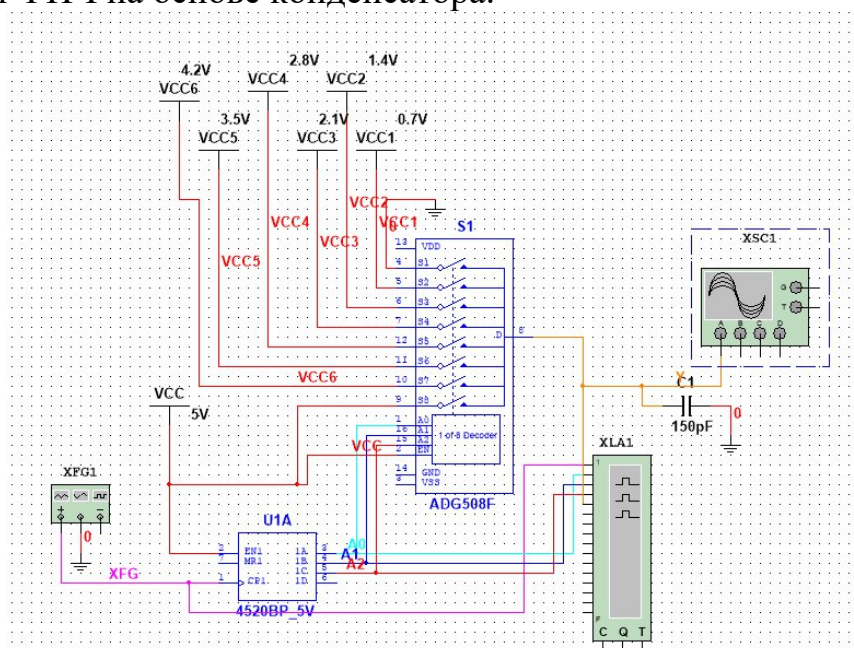


Рисунок 5 - использования мультимплексора в качестве коммутатора аналоговых сигналов с применением ФНЧ

Как видно из показаний осциллографа ниже, влияние помех на сигнал после введения ФНЧ уменьшилось.

 


Рисунок 6 - показания осциллографа после введения ФНЧ

3. Исследование ИС ADG408 или ADG508 (рис.6) как коммутатора MUX 8 – 1 цифровых сигналов в качестве формирователя ФАЛ четырех переменных. ФАЛ задается преподавателем из табл. 2. Проверить работу формирователя в статическом и динамическом режимах. Снять временную диаграмму сигналов формирователя ФАЛ и провести ее анализ.

Составим таблицу истинности указанной ФАЛ (Таблица 1).

Таблица 1 - таблица истинности ФАЛ.

n	x1	x2	x3	x4	F
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

На основе таблицы истинности составим схему, подавая 3 сигнала на адресные входы и один (в случаях, когда это необходимо) сигнал - на информационные входы.

Так же применим ФНЧ для избежания ложных сигналов.

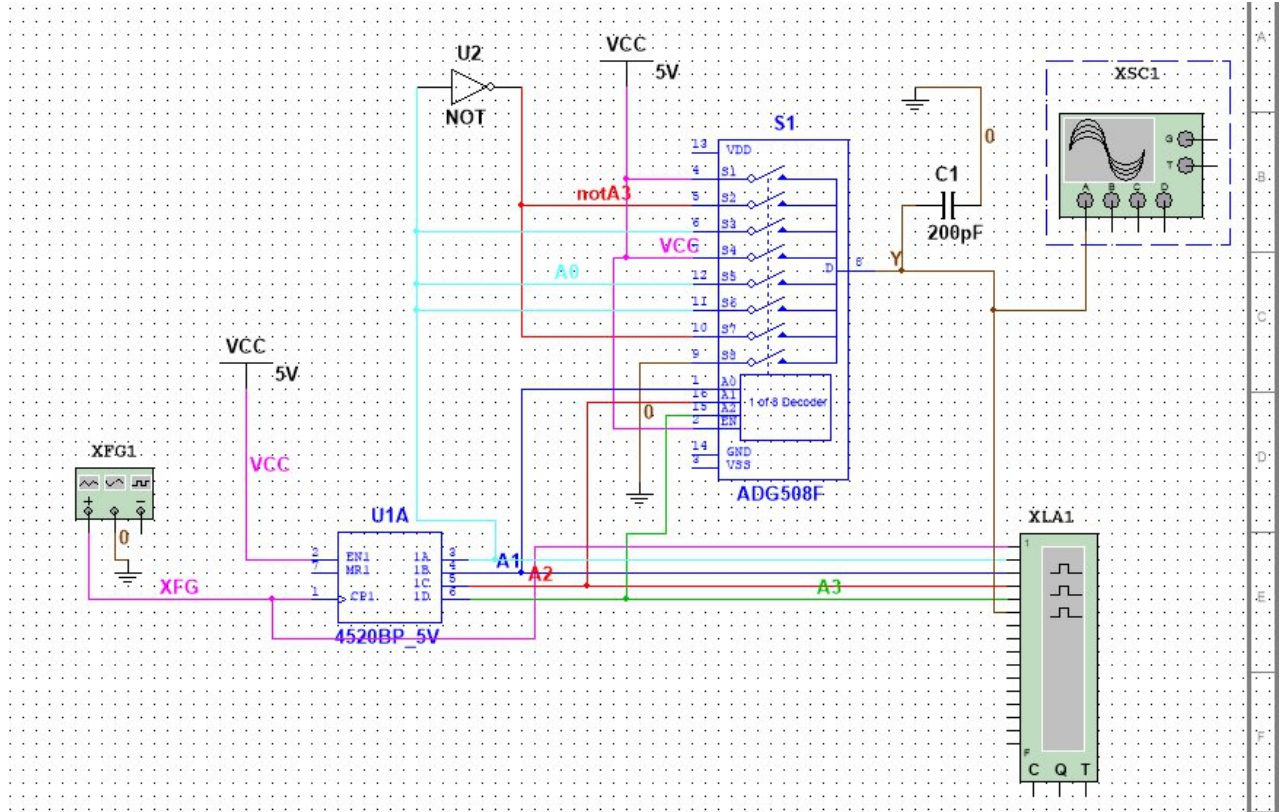


Рисунок 7 - реализация ФАЛ на мультиплексоре

 


Рисунок 8 - временная диаграмма сигналов в схеме

4. Нарращивание мультиплексора.

Построить схему мультиплексора MUX 16 – 1 на основе простого мультиплексора MUX 4 – 1 и дешифратора DC 2-4 (рис.2, второй вариант наращивания, см. выше). Исследовать мультиплексора MUX 16 – 1 в динамическом режиме. На адресные входы подать сигналы с 4-разрядного двоичного счетчика, на информационные входы D0 ...D15 – из табл. 2.

Провести анализ временной диаграммы сигналов мультиплексора MUX 16 – 1.

Согласно схеме наращивания мультиплексоров, старшие разряды счетчика подадим на дешифратор, младшие - в 4 мультиплексора.

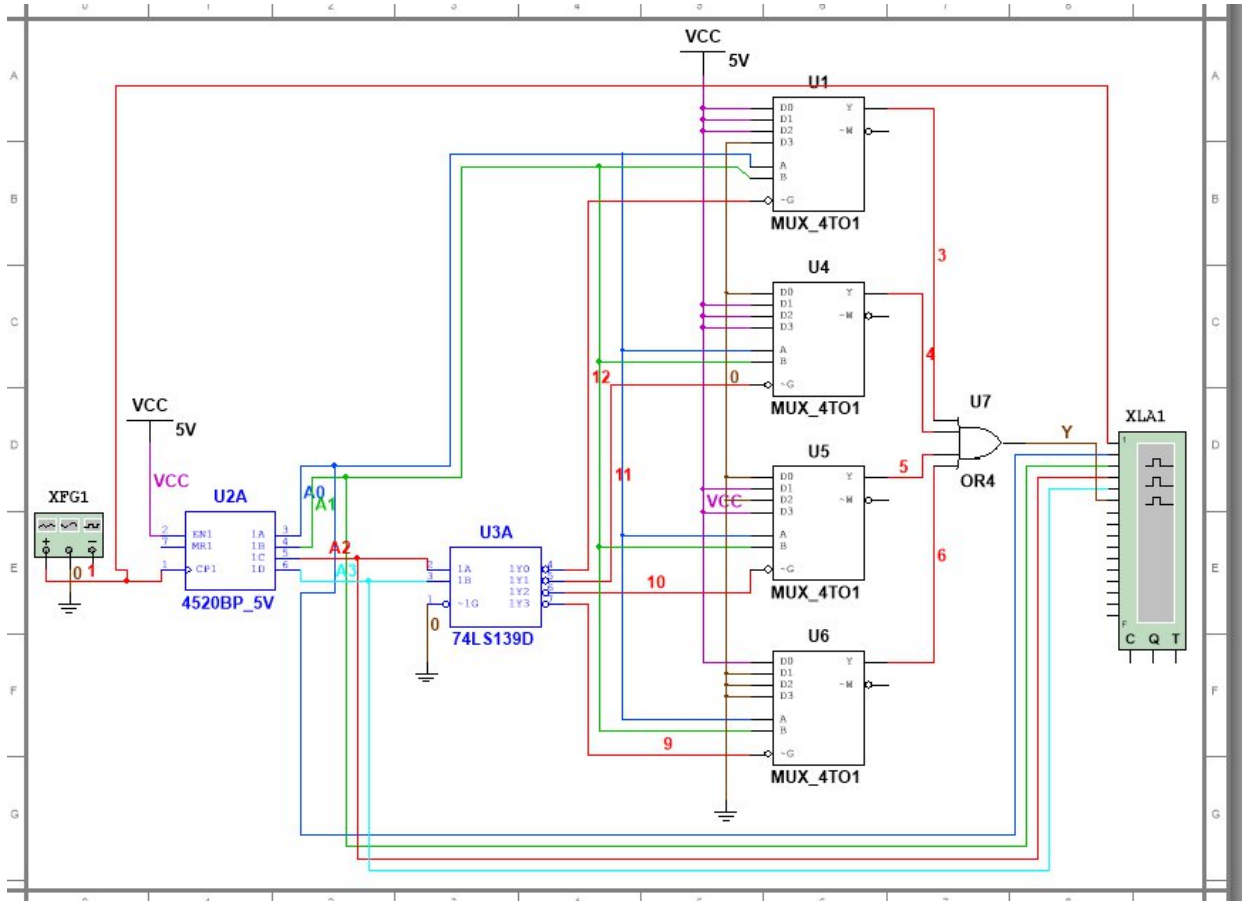


Рисунок 9 - наращивание мультиплексоров

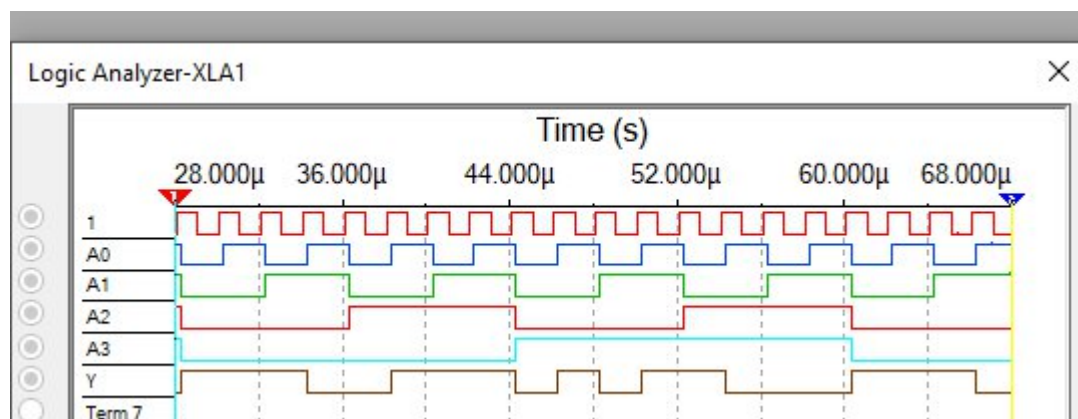


Рисунок 10 - временная диаграмма сигналов

Вывод: в ходе данной лабораторной работы были изучены принципы построения, практического применения и экспериментального исследования мультиплексоров.