

Часть 3

Устраним ложные сигналы в схеме с помощью синхронизации приема выходных сигналов логических схем в синхронные триггеры

Согласно временной диаграмме удалось успешно избавиться от помех

Вывод: в ходе данной работы были освоены методики синтеза и анализа комбинационных схем, а также освоены навыки устранения помех при помощи стробирования и синхронизации