

После анализа временной диаграммы выяснилось, что схема в целом работает корректно, однако при изменении входных сигналов вследствие гонки сигналов возникают помехи